


7. Analogschalter.

7.1 Schaltungstypen (SKRFPT)

7.2. MOSFETs im aktiven Bereich und im Sperrbereich

Active Bereich, 可变阻抗区, 非饱和区.

- 有多个模型, 较为精确的模型 SPICE 模型 (很多关于工艺的参数)

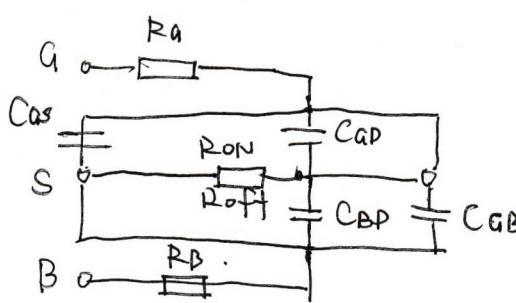

Level 1

$$\beta = W_0 C_{ox} \frac{W}{L}$$

CMOS 阵列 PDF - 49. 页

Level 2.

$$m_s = U_0 \left[\frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_{ox}} \cdot \frac{U_{CRIT}-T_{ox}}{(U_{as}-U_{th})} \right]^{1/2}$$

$$U_{EXP} = 0, f$$

$$U_{CRIT} = 8 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$T_{ox} = 100 \text{ nm}$$

$$U_0 = 580 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

(falls $m_s < m_0$)

Level 3. (经验公式) $m_s = \frac{U_0}{1 + \Theta_{ETA}(U_{as} - U_{th})}$, Θ_{ETA} 为经验参数.


- 可变阻抗区的直流电阻和交流电阻.

$$I_{DN} = \beta_N (U_{asN} - U_{th,N} - \frac{U_{DSN}}{2}) U_{DSN}, U_{DSN} = U_a - U_e.$$

$$R_{ON} = \frac{U_{DSN}}{I_{DN}} = \frac{1}{\beta_N (U_{asN} - U_{th,N} - \frac{U_a - U_e}{2})}, \text{ 通常为了工作在可变阻抗区, 使 } U_{DSN} = 0, U_a - U_e > U_{th,N}$$

$$R_{ON} = \frac{\partial U_{DS}}{\partial I_D} \Big|_{U_{DS}=0} = \frac{1}{\beta_N (U_{asA} - U_{th,N})} = R_{ON,N} \Big|_{U_{DS}=0}$$

开关电路、系统.

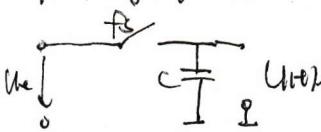

$$U_e = U_0, U_{(t)} = 0, \text{ 开关 } \leftarrow \text{ 充电.}$$

$$U_{(t)} = U_0 [1 - \exp(-\frac{t}{\tau})], \tau = C R_{ON}.$$

$$\frac{U_{(t)}}{U_0} = 1 - \exp(-\frac{T_s}{2\tau}) \Rightarrow \tau = \frac{T_s}{2 \ln(1/\epsilon)}, \text{ 例 } T_s = 1 \mu\text{s}$$

$$\boxed{\text{单刀双掷开关}}: U_{(t)} = U_0, \frac{U_{(t)}}{U_0} = \exp(-\frac{t}{\tau}), \epsilon = \frac{U_0 - U_{(t)/2}}{U_0} \Rightarrow R_{OFF} = \frac{T_s}{2C\epsilon}, \text{ 例 } T_s = 1 \mu\text{s}$$


解释说明: 当为放电状态时, 单刀开关用MOS管代替. 则会根据 $U_{(t)}$ 大小, 进入不同工作状态.

若 $U_{(t)} > U_{DD} - U_0 \approx U_{th}$, 则为饱和区 \rightarrow 可变阻抗区. 若 $U_{DD} - U_0 \approx U_{th}$, 只有可变阻抗区.

可变阻抗区则可以使用上面的导通电阻. 那么这个电路就是一个开关电路.

NNMOS 而当输入电压为 U_{DD} 时, 即为 U_G 时则不能完美地实现.

Rorschäten in RC-Gliedern

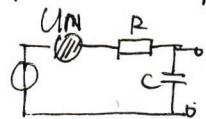

$$S_{DN} = 4kTR,$$

$$S_{DAN} = 1/G^2 S_{DN}.$$

输出与峰峰值无关.

而减少峰峰值能增大增益, 而 $f_3 \text{ dB} = \frac{1}{2\pi R_C}$.


$$G = \frac{1}{1 + R \cdot S_C}$$

$$\Rightarrow U_{an, eff}^2 = 4kTR \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + R_C \cdot \frac{1}{j\omega}} d\omega$$

$$= 4kTR \cdot \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{1 + R_C^2}}{1 + R_C \omega^2} d\omega = \frac{kT}{C}$$

$$= \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \tan^{-1} x$$

7.3 Anwendung

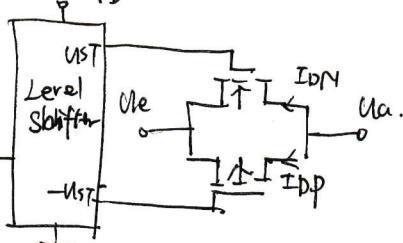

导通条件. NMOS, 可变电阻区.

$$U_{ST} - U_e > U_{th,N}, \quad G_{ON,N} = \frac{I_{DN}}{U_{DSN}} = \beta_N (U_{ST} - U_{th,N} - \frac{U_a - U_e}{2})$$

$$U_{ST} - U_a < U_{th,N}$$

PMOS, 可变电阻区

$$-U_{ST} - U_e < U_{th,P}$$

$$-U_{ST} - U_a \geq U_{th,P}$$

$$\text{类似} \frac{U_a + U_e}{2} = U_{DS} ?$$

$$G_{ON} \cdot P = \beta_P (U_{ST} + U_{th,P} + \frac{U_a - U_e}{2})$$


根据 SPICE 模型. $R_{ON} = \frac{1}{G_{ON,N} + G_{ON,P}}$, mit $\beta = \beta_N = \beta_P$. $R_{ON} = \frac{1}{2\beta(U_{ST} - U_{th})} = t_{ON}$ ($U_{DS} = 0$)

7.4. 高频滤波


① 可以调整带宽的大小.

② 可以改善阻抗匹配, 以缓冲放大器的带宽.

VL7 中采用的是π型滤波器减低.

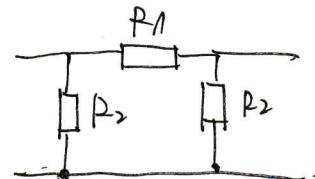

MOSFETs im Dämpfungsgliedern.

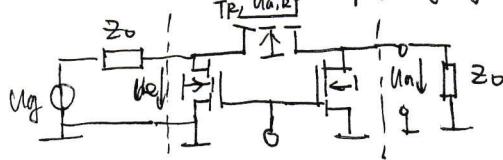


可以用匝积模型计算.

II) 计算输出特性阻抗.

$$Z_0 = t_p \parallel (t_p + t_p / Z_0)$$

$$\Rightarrow t_p = 2Z_0 \frac{t_p / Z_0}{(t_p / Z_0)^2 - 1}$$

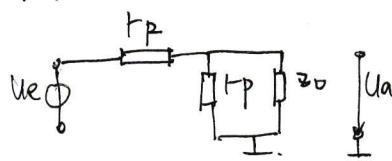III) 计算衰减系数. V, 而为通用 N. = $\frac{U_a}{U_e}$.



\Rightarrow 等效 Toto - Vorlegung

$$V = \frac{t_p / Z_0 - 1}{t_p / Z_0 + 1} \Rightarrow \frac{t_p}{Z_0} = \frac{1+V}{1-V}$$

$$\text{即 } R_2 = R_c \cdot \frac{N+1}{N-1}$$

$$R_1 = R_c \frac{N^2 - 1}{2N}$$

AS-01.

工作在可变电压且有 $I_{DSW} \Rightarrow U_{DS} = U_{DS\max}$, $U_{DS} = 0$.

$$I_D = \beta_N (U_{GSN} - U_{th,N} - \frac{U_{DSN}}{2}) U_{DSN}$$

$$\Rightarrow R_{ON} = \frac{1/I_D}{U_{DSN}} = \frac{1}{\beta_N (U_{GSN} - U_{th,N} - \frac{U_{DSN}}{2})}$$

$$I_{DS, \text{max}} = I_D |_{U_{DSN}=0} = \frac{1}{\beta_N (U_{GSN} - U_{th,N})}$$

$U_{GSN} = U_{GS\max}$.

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{10(3-0.6)} = 0.04.$$

$$\Rightarrow W/L = \beta/kp = 4 \times 10^{-2} / 2 \times 10^{-4} = 2 \times 10^2 = 200$$

$$I_{DS, \text{max}} = \frac{1}{\beta_N (U_{GS, \min} - U_{th,N})} = \frac{1}{0.2 \times 0.04} = 12.5 \mu A$$

$$U_{a\max} = U_e \cdot \frac{I_{DS, \text{max}}}{I_{DS, \text{max}} + 12}$$

$$U_{a\min} = U_e \cdot \frac{I_{DS, \min}}{I_{DS, \min} + 12}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1 + \frac{R}{I_{DS, \min}}}{1 + \frac{R}{I_{DS, \text{max}}}} = \frac{1+1}{1+12.5} \Rightarrow 2 \text{ dB} = 20 \log 2 = 21 \text{ dB.}$$

AS-02.

$$U_{GS1} = U_{GS1} - U_e = 1.5V > 0.6V, \text{ 通过. } \quad U_{GS2} = 0, \quad U_{GS2} = -0.1V, \quad U_{GS2} = 0$$

$$U_{DS1} = U_{DS1} - U_e = 0.1V < U_a - U_e = -U_e.$$

开始时. ~~U_{DS1}~~

T₁. Aktive Bereich, T₂. Sperrbereich

T₁ 为反向偏置.

$$U_{G1} - U_a = U_{th} \Rightarrow U_a = 2.5 - 0.6 = 1.9V$$

从 T₁ 到 T₂. Aktive Bereich, T₂. Sperr.

1) 已给定值.

$$2). R_{ON} = \frac{1}{\beta_N (U_{GSN} - U_{th,N} - \frac{U_{DS}}{2})}, \quad \beta = kp \cdot \frac{W}{L} = 1.6 \times 10^{-6} \times 1.2 \times 10^{-6} \times \frac{1}{0.24} \times 10^6 = 8 \times 10^{-4} \Omega/V^2$$

am Anfang

$$R_{ON}(0) = \frac{1}{\beta (U_{GSN} - U_{th,N} - \frac{U_{DS}-U_e}{2})} = \frac{1}{8 \times 10^{-4} \cdot (1.5 - 0.6 + \frac{1}{2})} = 312.5 \mu A$$

Point:

$$R_{ON}(1) = \frac{1}{\beta (U_{GSN} - U_{th,N})} = 138 \mu A$$

$$R_{ETS} = \frac{R_{ON}(1) + R_{ON}(0)}{2} = 1.14 \mu A$$

$$\boxed{\begin{aligned} f_F &= 10^{-15} F \\ p_F &= 10^{-12} F \end{aligned}}$$


$$3) U(t) = U_e \cdot [1 - \exp(-\frac{t}{R_C})], \quad R_C = R_{ETS} \cdot C_H$$

$$\epsilon = \frac{U_0 - U(T_s/2)}{U_0} \Rightarrow U(T_s/2) = U_0(1-\epsilon) \Rightarrow U_a = U(T_s/2) = U_0 [1 - \exp(-\frac{T_s}{2R_C})] = U_0(1-\epsilon)$$

$$\Rightarrow \epsilon = \exp(-\frac{T_s}{2R_C}) \Rightarrow T_s = -2R_C \ln \epsilon \Rightarrow -2 \cdot R_{ETS} \cdot C_H \cdot \ln^2 = 7.98 \text{ ns} \Rightarrow T_s = 3.94 \text{ ns}$$

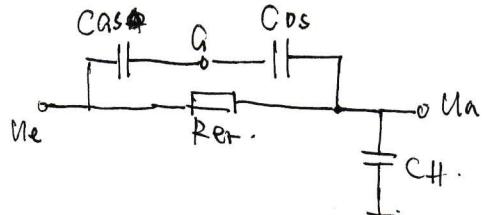4) 未入射条件.

$$C_{CSA} = C_{DS} \cdot A = C_{ox} \cdot W \cdot L/2 + C_{abs} \cdot W = 1.14 \text{ pF} \quad C_{GS, N_s} = C_{GD, N_s} = 0.24 \text{ pF.}$$



① 这里忽略 $R_{DS(on)}$, 因为太难算第3. 而且电流也不大.
但由第3 简单。

② 因为 null 点是考虑接地的非平衡状态。

③ 计算偏置和可以使用电荷守恒定律计算。

am Anfang.

$$U_{AS(0)} = 1.5V$$

$$U_{DS(0)} = 1.5V$$

$$U_{A(0)} = 1V$$

-一切正常。

Teil 1. 在 C_{DS}/C_{AS} 变化。电荷转移至 C_H ($2.0 - 1.6$)

Teil 2. 是从把栅极放完 (1.1.6). 结果为负

(这题真有病) !!!

Teil 1. im Aktivbereich, bis $U_A = U_{th} + U_e = 1.6V$

$$\Delta U_{A1} = \frac{1}{jwC_H} / \left(\frac{1}{jwC_H} + \frac{1}{jwC_{AS(N,A)}} \right) \cdot [U_{AS(0)} - U_{AS(A-S)}]$$

$$= -2.0 \pm 2mV$$

Teil 2. im Sperrbereich.

$$\Delta U_{A2} = \frac{C_{AS(N,A)}}{C_H} [U_{AN1M} - U_{AN1(A-S)}]$$

$$= -0.768mV$$

导致为 C_{AP1}

$$\Delta U_A = \Delta U_{A1} + \Delta U_{A2} = -2.82mV$$

由图, T_2 带两个电容都参与, 所以可写出 C_{AS} 和 C_{AP} 关系. $\Rightarrow C_{AP1} = 2C_{AS2} \Rightarrow W_{N,2} = \frac{W_{N,1}}{2}$
 $= 0.6 \mu m$.

As-03

1) für T_N . $U_{AN} - U_e \geq U_{th,N} \Rightarrow U_e \leq U_{AN} - U_{th,N} = 2V$

für T_P $U_e \geq U_{PN} - U_{th,P} = 0.5V$

$$0.5 \leq U_e \leq 2V$$


$$t_{ON}|_{UDS=0} = \frac{1}{\beta(U_{AS} - U_{th})}$$

$$t_{ON,N}|_{UDS=0} = \frac{1}{\beta_N(U_{AS,N} - U_{th,N})}, t_{ON,P}|_{UDS=0} = \frac{-1}{\beta_P(U_{AS,P} - U_{th,P})}$$

$$t_{ON} = \frac{t_{ON,P} \cdot t_{ON,N}}{t_{ON,P} + t_{ON,N}} = 2.5 \mu s$$

3. $\beta_{N,P} = \beta_K \cdot p$. aus 1.2. können β beachten.

$$t_{ON,N} = t_{ON,P} = \left| \frac{1}{\beta(U_{AS} - U_{th} - U_{UDS})} \right|$$

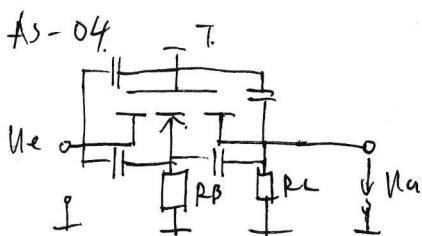

液成器.

